第十章 热电式传感器

- ◆ 定义 将<u>温度变化</u>转换为<u>电信号/电参量变化</u>的元件 或装置
- ◆ 种类
 - > 热电偶传感器(有源)
 - > 热电阻(热敏电阻)传感器(无源)
 - > 集成温度传感器(有源)


主要内容

- ◆ 热电偶传感器***
 - 工作原理一热电效应(定性和定量)
 - 热电偶基本定律
 - 常用热电偶
 - 热电偶的冷端补偿
- ◆ 热电阻(热敏电阻)传感器*
 - 金属热电阻测温原理及常用热电阻
 - 热敏电阻特性


- 热电偶工作原理
 - 热电偶结构
 - 两种电极:导体/半导体A、B
 - 热电偶:导体/半导体A、B的组合
 - 两个端(结合点):参考端(低温端 T₀)、工作端(高温端 T)



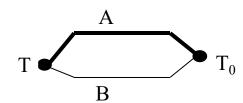- 热电势分类
 - 接触电势
 - -- <u>不同材料</u>具有<u>不同的自由电子浓度</u>(密度);两种不同材料<u>导体接触</u>时,在节点处,高电子浓度导体中的电子向低浓度导体<mark>扩散</mark>,形成的电动势



接触电势:设:导体A、B的电子浓度分别为 N_A 、 N_B ,则:

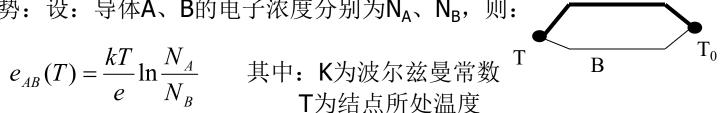

温差电势

-- 导体中自由电子在<u>不同温度下</u>具有<u>不同的动能</u>; <u>同一种</u>金属导体,由于两头的<u>温度不同,电子从高温段向低温段扩散</u>,形成电动势,高温处带正电。

$$e_A(T,T_0) = \int_{T_0}^T \sigma_A dT$$

σ_A为汤姆逊系数,表示导体两端单位温度差时产生的电势 ,与材料性 质和两端温度有关。

若T>T₀,则e_{AB}(T)>0,反之亦然。

■ 接触电势与温差电势的性质

$$e_{AB}(T) = -e_{BA}(T)$$
 $e_{AB}(T) + e_{BC}(T) = e_{AC}(T)$ $e_{A}(T, T_0) = -e_{A}(T_0, T)$

■ 回路总电势(沿同一回路方向)

$$E_{AB}(T,T_0) = e_{AB}(T) + e_{B}(T,T_0) + e_{BA}(T_0) + e_{A}(T_0,T) = e_{AB}(T) + e_{B}(T,T_0) - e_{A}(T,T_0) - e_{AB}(T_0)$$

讨论: ①热电偶的材料相同时, $E_{AB}(T,T_0)=0$???

- ②热电偶的两个节点所处的温度相同时 , $E_{AB}(T,T_0)=0$? ? ? ? 所以形成热电势的两个必要条件:
 - ①两种导体的材料不同②节点所处的温度不同
- 金属导体—温差电势极小,接触电势起决定作用 $E_{AB}(T,T_0) \approx e_{AB}(T) e_{AB}(T_0)$
- 实际测量中:

$$e_{AB}(T_0) = e_{AB}(0) = f(0) = c$$
 $f(T)$ 是**T**的单值函数 $E_{AB}(T,T_0) \approx e_{AB}(T) - e_{AB}(0) = f(T) - c$

■ 热电偶基本定律

①中间导体定律:在热电偶测温回路内,接入第三种导体时,只要第三种导体的两端温度相同,则对回路的总热电势没有影响,即热电偶接过渡(中间)导体(传感器引出)时,总回路电势不变。(应用:<u>测量引线</u>)

$$E_{ABC}(T, T_0) = E_{AB}(T, T_0)$$

②参考电极定律:保证接点温度一样时,导体A、B组成的热电偶产生的热电势等于由导体A、C和C、B组成的热电偶产生的热电势之和。

(应用:间接测量)

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AC}(T,T_0)+E_{CB}(T,T_0)$$

③中间温度定律:在热电偶测温回路中, t_c 为热电极上某一点的温度,热电偶 AB在接点温度为t、 t_0 时的热电势 $e_{AB}(t,t_0)$ 等于热电偶AB在接点温度t、 t_c 和 t_c 、 t_0 时的热电势(应用:<u>分度表</u>,<u>温度补偿</u>)

$$E_{AB}(T,T_0)=E_{AB}(T,T_n)+E_{AB}(T_n,T_0)$$


- 常用热电偶
 - 选型基本要求
 - 电阻温度系数小,导电率大-保证自身电阻小,减少分流
 - 呈线性/近线性的单值函数关系输出—<u>获得线性输出</u>
 - 类型
 - 铂铹—铂热电偶,特点: 精度高, 〈1300°C
 - 镍铬—镍硅热电偶,特点:线性好,-50~1300°C,价格低
 - 镍铬—铐铜热电偶,特点:灵敏度高,常温测量,
 - -50~500°C,价格低
 - 钨铼10—钨铼20热电偶,特点:精度高,测高温、~2000°C, 成本高


- 热电偶的冷端补偿原因
 - 补偿原因
 - -- 仅当热电偶冷端温度保持不变时,热电势才是被测温度的单值函数;
 - -- 测温时,冷端往往暴露在空气中且距离工作段较近,冷端温度易波动;
 - -- 热电偶分度表是以零度为参考温度的
 - 补偿方法
 - -- 导线补偿法(测量前)


用合适的<u>金属导线</u>连接热电偶的<u>两冷端</u>,以<u>使得冷端远离工作端</u>,保持恒温

** 在0~100° Cf范围内,补偿导线应和所连接的热电偶具有相同的热电性能???

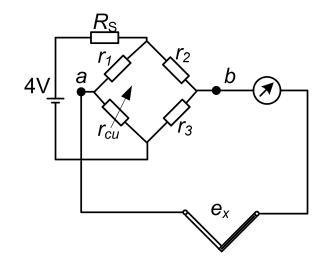- -- 冰浴法(测量前) 冷端放置在冰水混合物或0°C恒温器中
- -- 冷端温度校正法 (测量后)
 - ✓ 热电势修正法(间接)—热电偶分度表(中间温度定律)
 - ✓ 温度修正法(直接)-- 热电偶修正系数
- -- 电桥补偿法 (测量后)
 - 1)补偿电桥由桥臂电阻(r1,r2,r3和补偿电阻rCU)、限流电阻RS和稳压电源组成。
- 2)补偿电桥与冷端处于相同的温度场,当冷端温度变化引起热电势变化时,<u>补偿电阻将调整电桥输出电压Uab以补偿热电势的变化。</u>补偿的效果取决于桥臂电阻和桥路电流的选择。




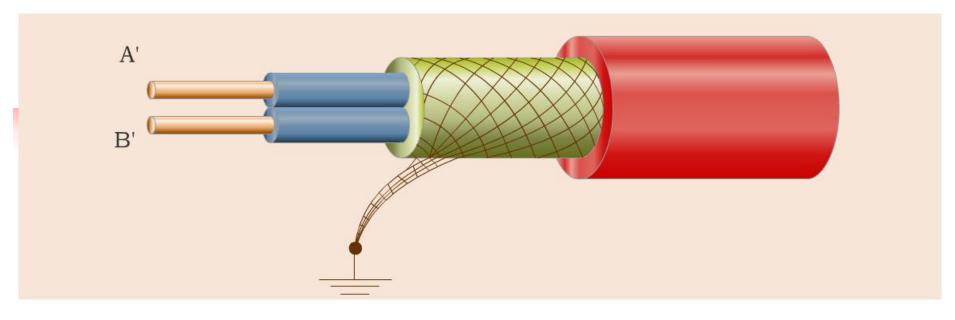

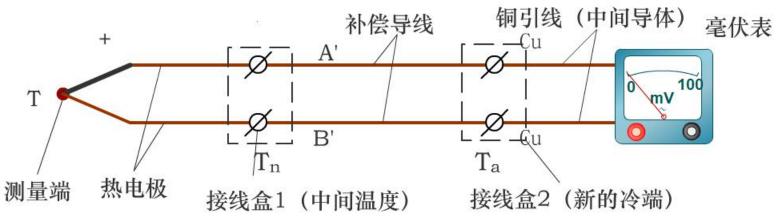

热电偶补偿导线的外型图

东方仿真COPYRIGHT

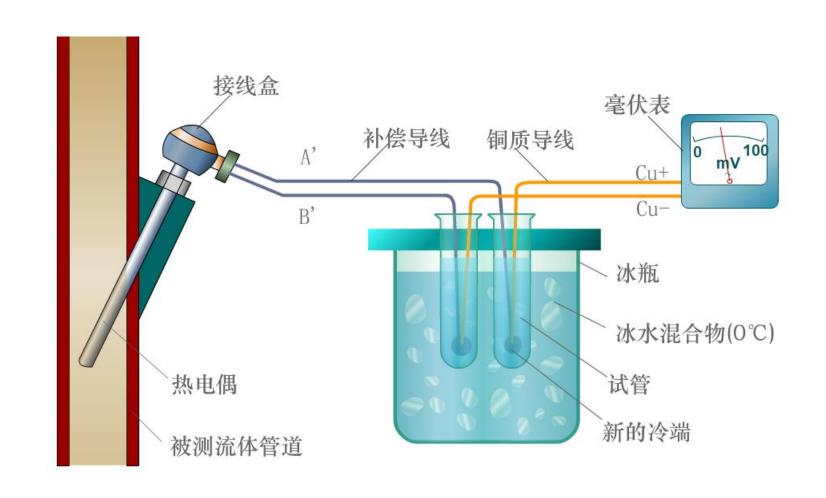

冰浴法接线原理

热电阻传感器

- 原理: 导体的电阻率ρ随温度T变化。
- 特点: 灵敏度低,但精度高,宜用于常温和低温测量。
- 对导体材料的要求:理化性能稳定,ρ随T的变化大,线性好。常用:铂、铜。
 - 铂电阻—高温下,物理、化学性质稳定,故<u>可测高温</u>

$$R_{t} = \begin{cases} R_{0} \left[1 + At + Bt^{2} + C(t - 100)t^{3} \right], & t \in (-200, 0)C^{o} \\ R_{0} \left[1 + At + Bt^{2} \right], & t \in (0, 850)C^{o} \end{cases}$$

■ 铜电阻一线性输出,温度超过100°C被氧化

$$R_t = R_0(1 + \alpha t), \ t \in (-50, 100)C^o$$

测量电路: 半桥/全桥


热敏电阻传感器

- 原理: 半导体的电阻随温度T变化。
- 特点: 灵敏度高,但非线性输出、元件稳定性差。
- 分类: 负温度系数、正温度系数热敏电阻
- 基本参数
 - 电阻温度系数一灵敏度

$$\alpha_{t} = \frac{1}{R_{T}} \times \frac{dR_{T}}{d_{T}}$$

■ 时间常数一对温度的敏感程度
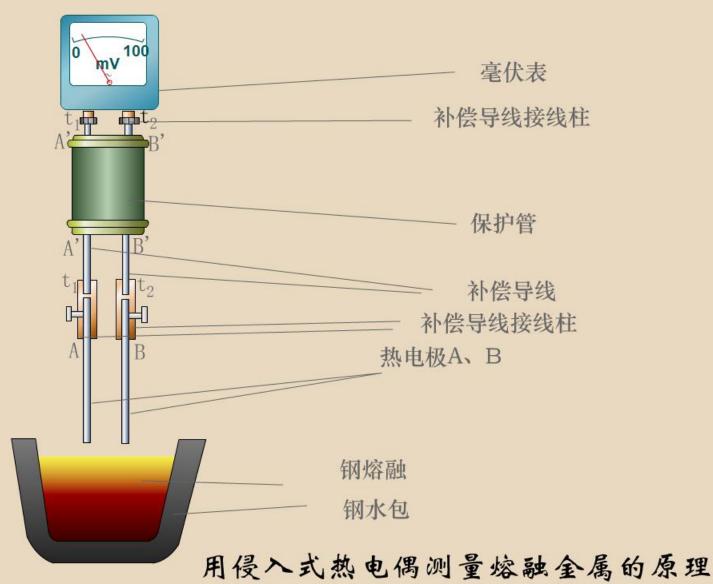
<u>零功率</u>测量状态下, <u>环境温度突变</u>时, 热敏电阻阻值从初值变化到初值与现阻值差值的63. 2%所需的时间



东方仿真COPYRIGHT