第2章 检测仪表

要控制一个生产过程,首先必须实时检测生产过程中的有关参数。例如温度、压力、流量、液位等。用来检测这些参数的工具称为<mark>检测仪表</mark>,其中包括测量指示仪表及将被测参数转换成标准信号输出的测量变送器。

第二章检测仪表


主要内容:

- 1.1 温度检测仪表
- 1.2 压力检测仪表
- 1.3 流量检测仪表
- 1.4 液位检测仪表
- 1.5 成分分析仪表


二、热电偶


热电偶是以<mark>热电效应</mark>为原理的测温元件,能 将温度信号转换成电势信号(mV)。

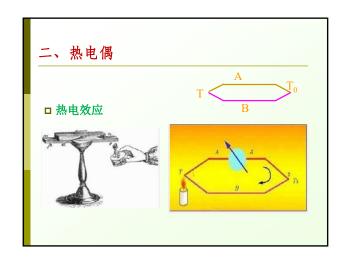
特点:结构简单、测温准确可靠、信号便于远传。一般用于测量500~1600°C之间的温度。




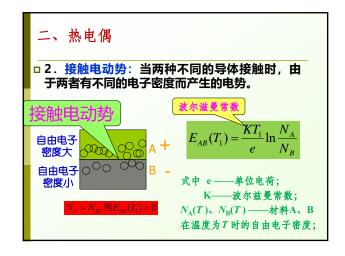
二、热电偶 D. 热电偶的工作原理 D. 1. 热电效应: 将两种不同材料的导体或半导体组成一个闭和回路,如果两端点的温度不同,则回路中将产生一定大小的电流,这个电流的大小同材料的性质以及节点温度有关,上述现象称为热电效应。这个现象是1821年 Seebeck 发现的故又称为塞贝克效应。




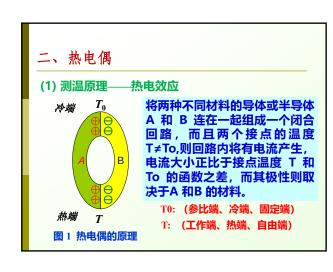

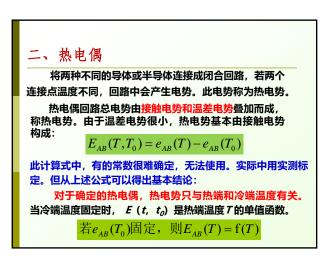

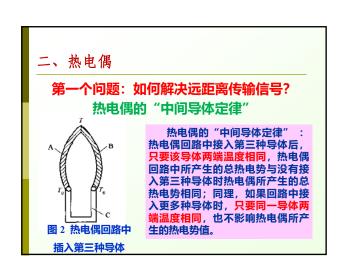

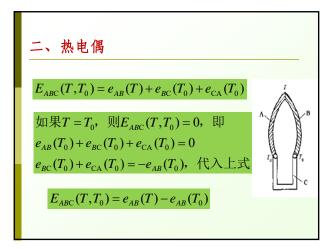


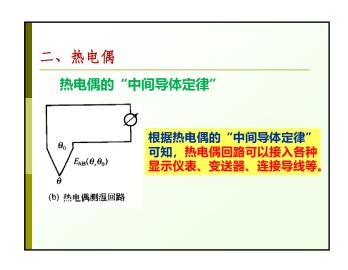

二、热电偶 第二个问题:生产制造热电偶,金属材料怎么选? 热电偶的材料: 原则上说,两种不同导体焊接,都会出现热电势。这并不是说所有热电偶都有实用价值。 能被大量采用的材料必须在测量范围内具有稳定的物理化学性质,并且与温度接近线性关系。

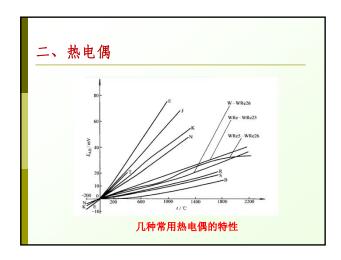二、热电偶 热电偶的种类 热电偶种类:国际电工委员会(ICE)对热电偶公认性能比较好的材料制定了统一的标准,ICE推荐的标准化热电偶7种。 号 号 号 铂铑10-铂 \mathbf{S} 铜-康铜 T 镍铬-镍硅 铂铑30-铂 镍铬-康 铑6 铜 铂铑13-铂 R 铁-康铜





二、热电偶

分度表: 当T₀=0°C时,与温度T对应的数值表。 (非线性)


分度号: 与分度表所对应的热电偶的代号。


热电偶和热电阻的分度号是国际电工委员会(IEC) 发表的相关技术标准(国际标准),我国于1988年采用 该标准.


该标准以表格的形式(简称分度表),规定每种热电偶/阻在-271度--2300度(国际温标)每一个温度点上,各种热电偶/阻的输出参数。并且给各种热电偶/阻命名统一代号,也叫分度号。

rosoft Word 文档

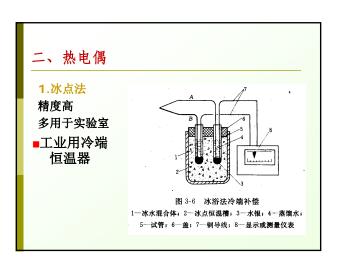二、热电偶 第三个问题:实际测量中,冷端温度不 是固定值,应该怎么处理? 热电偶冷端温度的补偿方法



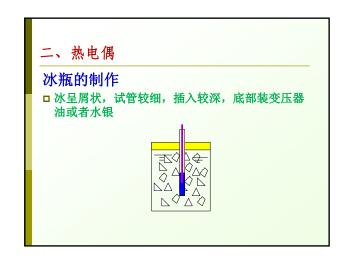

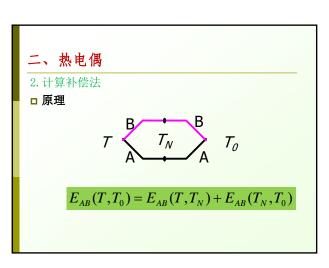

二、热电偶

计算法举例:

例如: 用镍铬-镍硅 (K) 热电偶测温, 热电偶参比端 温度 $\theta_o=20^{\circ}C$, 测 得 的 热 电 势 E (θ , θ_o) =32.479mV。由 K 分 度 表 中 查 得 E (20, θ) =0.798mV, 则

 $E(\theta, \theta) = E(\theta, 2\theta) + E(2\theta, \theta)$

=32.479 + 0.798=33.277 mV

再反查K分度表,得实际温度是800℃。

二、热电偶

- 3. 校正仪表机械零点法
- □ 当热电偶与动圈仪表配套使用时,如果冷端相对恒定,测量精度要求不高,可将仪表的机械零点调到热电偶冷端温度 T_n ,这就相当于在输入电势之前,就有一个补偿电势 $E_{AB}(T_n, 0$ °C),则

$$E_{AB}(T,T_N) + E_{AB}(T_N,0) = E_{AB}(T,0)$$

或

$$E_{AB}(T,T_N) = E_{AB}(T,0) - E_{AB}(T_N,0)$$

二、热电偶

例题:

用铂铑10-铂热电偶进行温度检测,热电偶的冷端温度t0=30℃,显示仪表的温度读数 (假定此仪表是不带冷端温度自动补偿且是以温度刻度的)为985℃,试求被测温度的实际值。


二、热电偶


解: 由分度表查得985℃对应的电动势为9.412mV。即E(t,tO)=9.412mV,查表得E(tO,O)=E(30,O)=0.173mV。将这两个数值带入如下公式


$$E_{AB}(T,T_N) + E_{AB}(T_N,0) = E_{AB}(T,0)$$

则,

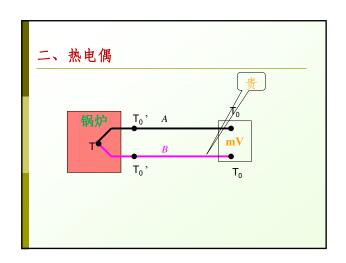E(t,0)=9.412+0.173=9.585mV 再查分度表,t=1000℃,这就是被测温度的实际值。




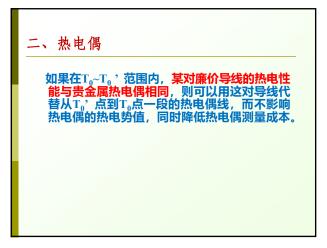


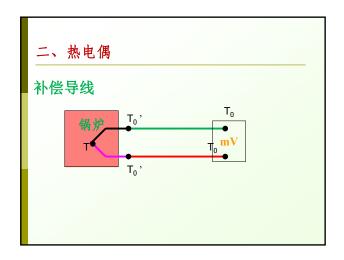






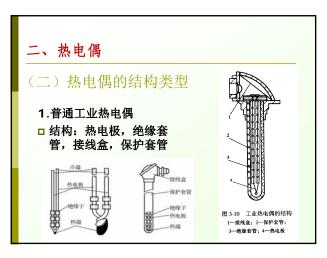

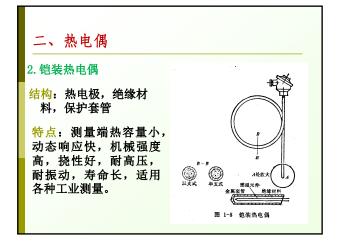





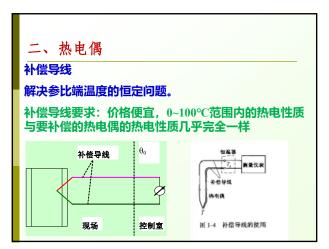

二、热电偶


补偿导线


- □ 性能 在一定温度范围和误差范围内与热电偶 的热电性能相同
- □作用 使热电偶冷端远离热源
- 口注意
 - 两个接点温度范围不能超过规定温度
 - 两个接点温度数值应当相同。否则,由于热电偶与 补偿导线的热电特性并不完全相同,可能会引起较 大的测量误差。
 - 正负极不能接反


二、热电偶

注意

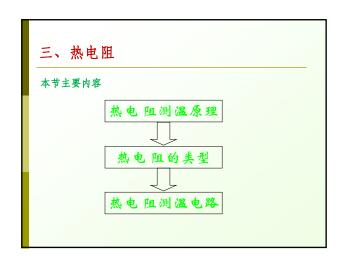
使用补偿导线时,应当注意补偿导线的正、负极必须与热电偶的正、负极各端对应相接。此外,正、负两极的接点温度1,应保持相同,延伸后的冷端温度1。应比较恒定且比较低。对于镍铬-铜镍等一类用廉价金属制成的热电偶,则可用其本身材料作补偿导线,将冷端延伸到环境温度较恒定的地方。



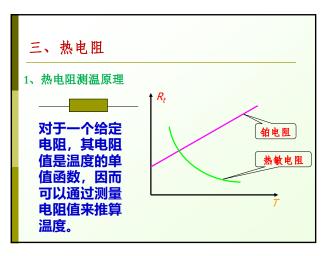

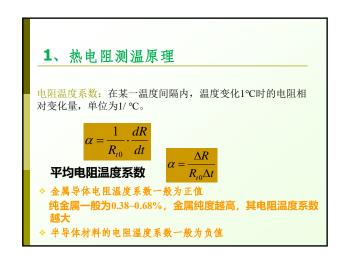



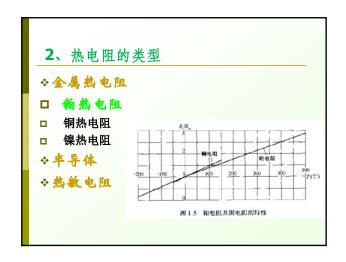


1) 铂热电阻


□ 特点: 准确度高,稳定性好、性能可靠、有较高电阻率,广泛应用于基准、标准化仪器中,是目前测温复现性最好的一种。

使用范围: -200~850℃,在90年国际温标中规 定平衡氢三相点13.8k到银凝固点961.78℃标准 仪器应用铂电阻。

规格型号: Pt100、Pt10、Pt1000。

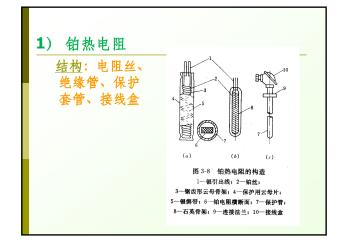





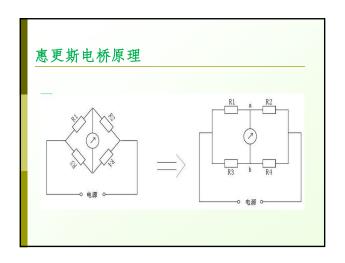


惠更斯电桥原理

问题:如何检测这个与温度对应成比例 的电阻值?

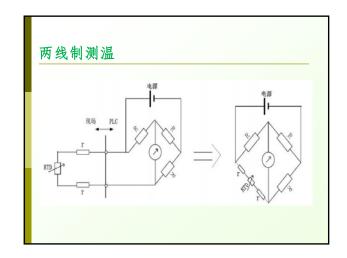

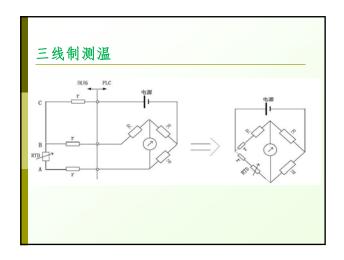

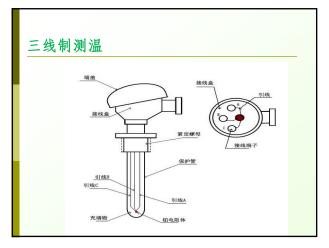

三线制测温

三线制电阻杆的示意图如左图所示。电阻体的一端引出一根引线,我们称为A线,另一端引出两根引线,称为B线和C线.

A线、B线和C线引入接线盒内并分别接在标有A、B和C(或B,b)的接线端子上。 当来自PLC的三根信号电缆——

当来自PLC的三根信号电缆一 对应的接到这三个端子上时,随温 度变化的电阻值就被接入到PLC 的AI 输入插板中并转换为实际温 度.



三线制热电阻的测量原理

热电阻温度变送器输入热电阻信号给输入回路。输入回路是一个不平衡电桥,热电阻即为桥路的一个桥臂。如果是金属热电阻,由于连接热电阻的导线存在电阻,且导线电阻值随环境温度的变化而变化,从而造成测量误差,因此实际测量时采用三线制接法。所谓三线制接法,就是从现现场的金属热电阻两端引出三根材质、长按短、粗细切均相同的连中,另一根两根导线被接入相邻两对抗桥臂。由于流两根导锋导线因阻值变化而引起的压降变化相互抵消,不影响测量桥路输出电压的大小。

